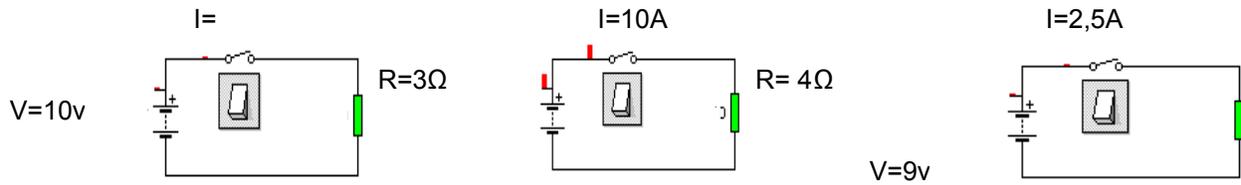







7.- En los siguientes circuitos, calcula la magnitud que falta de la ley de OHM:



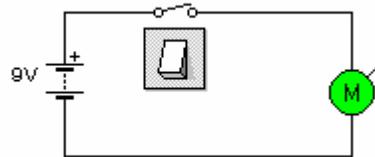8.- Calcula la potencia del motor de un aparato de aire acondicionado, si se conecta a una tensión de 220v y tiene una intensidad de corriente de 2,5 A y está funcionando 2h.



9.- Explica el funcionamiento del siguiente circuito:

